


Défi 1 : allumer l'ampoule avec la pile

Défi 2 : allumer l'ampoule loin de la pile


Défi 3 : Réaliser un circuit avec une ampoule et un
interrupteur

Défi 4 : Réaliser un circuit avec deux ampoules


Défi 1 : réalise le montage suivant

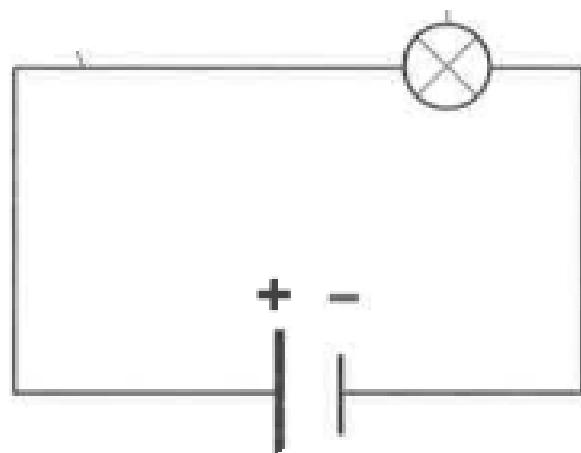

Défi 2 : réalise le montage suivant

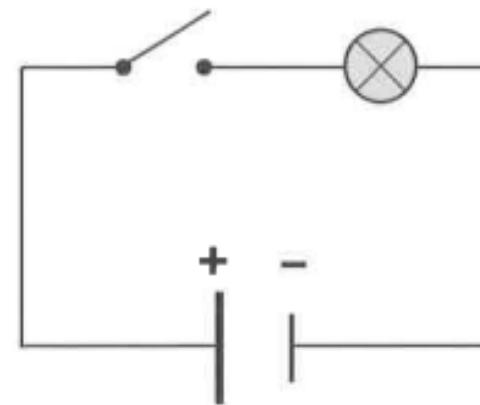

Défi 3 : réalise le montage suivant

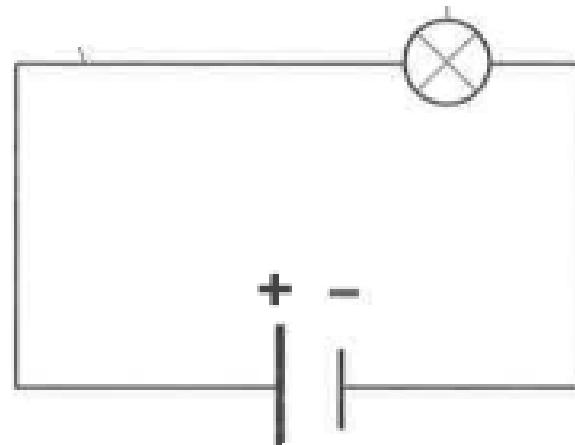

Défi 4 : réalise le montage suivant

